

# Kapitel 11: Hardware-Spezifikation und -Simulation

Lernziele dieses Kapitels:

1. Behandlung unendlicher Listen mit Hilfe von Laziness
2. Rückgekoppelte Schaltnetze
3. Induktionsbeweise für unendliche Listen
4. Ströme zur Hardwarebeschreibung
5. Sequenzielle Schaltungen
6. Verzögerungsmodellierung
7. Probleme des funktionalen Ansatzes
8. Netzlistengenerierung

# Einschränkungen an das Modell

- Anwendungsgebiet: rückgekoppelte Schaltnetze
- Abstraktionsebenen
  - Gate Level: logisches NOT, AND, OR; Flipflops
  - Register-Transfer Level: Register, boolesche Terme
  - Functional Level: n-bit Addierer, Multiplexer
- benutzte Eigenschaften
  - Diskretisierung der
    - \* Zeit: Intervalle gleicher Länge (z.B. 10 pro Takt)
    - \* Wertemenge: { 0, 1, hochohmig (Bus), unbekannt }
  - gerichteter Signalfluss

# Modellierung

- Signal: zeitliche Folge von Werten auf einer Leitung
  - definierter Startzeitpunkt
  - unbeschränkte Anzahl von Zeitpunkten
  - modelliert durch unendliche Listen
- Verknüpfungsglieder: elementweise Verknüpfung von Eingangssignalen zu Ausgangssignalen
- Rückkopplungen: rekursiv definierte Signale

Einschub: unendliche Listen in Haskell

# Unendliche Listen

- Bsp.: Liste der natürlichen Zahlen [0..]
- Laziness garantiert, dass nur benötigter Präfix erzeugt wird:  
`take 5 (map (^2) [0..]) ~> [0,1,4,9,16]`
- Anforderung einer gesamten unendlichen Liste führt zu Nichttermination  
Bsp.: Anwendung von `length`, `foldl`, `scanr`, `partition`, `reverse`, `sort` ...
- möglich sind
  - `map`, `zip`, `zipWith`, `concat`
  - `take`, `drop`, `takeWhile`, `span`, `filter`
  - Test auf Längenbeschränkung: `null . drop n`
  - `scanl`
  - `foldr f` mit `f` nicht strikt im zweiten Argument
  - mergen zweier geordneter unendlicher Listen

# Unendliche Listen in List-Comprehensions

- Laziness ermöglicht Verwendung unendlicher Listen
- Programmierer muss die Reihenfolge der Generierung beachten

Beispiel: Aufzählung aller pythagoräischer Tripel

- falsch:

```
[ (x,y,z) | x<-[1..], y<-[1..], z<-[1..],  
           x^2+y^2==z^2 ]
```

es werden nie Tripel erzeugt, für die x oder y ungleich 1 ist, d.h., keine

- funktioniert (ineffizient):

```
[ (a,b,z) | x<-[1..], y<-[1..x-1], z<-[1..(x+y)^2],  
           x^2+y^2==z^2, (a,b)<-[ (x,y), (y,x) ] ]
```

unendliche Liste nur am Anfang der Generatoren

# Erzeugung unendlicher Listen

Beispiel: Fibonacci-Zahlen `fibNumbers :: [Integer]`

- erster Ansatz


```
fibNumbers = [ fib n | n<-[0..] ]
              where fib n = if n<2 then n
                                else fib (n-1) + fib (n-2)
```

- mit Akkumulator

```
fibNumbers = f (0,1) where  f (a,b) = a : f (a+b,a)
```
 
# Bezug auf erzeugte Liste

```
fibNumbers = 0 : 1 : zipWith (+) (tail fibNumbers)  
           fibNumbers
```



In unserem Hardware-Modell entspricht `(x:xs)` einer Verzögerung des Signals `xs` um eine Zeiteinheit.

# Repräsentation unendlicher Listen mit Zyklus

## 1. als unendliche Strukturen

- können beliebig viel Speicherplatz verbrauchen
- werden inkrementell erzeugt
- Bsp.: `repeat' x = x : repeat' x`

## 2. als zyklische Strukturen

- benötigen nur einen beschränkten Speicherplatz
- enthalten Referenz auf sich selbst
- Bsp.: `repeat x = xs where xs = x:xs`
- Anwendung: `clock = concat (repeat "00011")`

Zyklus kann durch Benutzung der Struktur nicht erkannt werden

⇒ keine Lösung zur Implementierung von Graphen

# Weitere Beispiele

- Folge der Fakultäten

```
facs :: [Int]  
facs = 1 : zipWith (*) [2..] facs
```

- Primzahlen nach dem Sieb des Eratosthenes

```
primes :: [Int]  
primes = sieve [2..] where  
    sieve (x:xs) =  
        x : sieve (filter ((/=0). ('mod' x)) xs)
```

# Hamming-Folge

Teilfolge von  $\mathbb{N}$  mit allen Zahlen der Form  $2^k \cdot 3^l \cdot 5^m$

```
hamming :: [Int]
```

```
hamming = 1 : merge (map (*2) hamming)
                      (merge (map (*3) hamming)
                            (map (*5) hamming))
```

```
merge :: Ord a => [a] -> [a] -> [a]
```

```
merge (x:xs) (y:ys) | x < y = x : merge xs (y:ys)
                     | x == y = x : merge xs ys
                     | x > y = y : merge (x:xs) ys
```

---

```
Main> take 20 hamming
```

```
[1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,18,20,24,25,27,30,32,36]
```

# Induktionsbeweise auf Listen

Beweis der Gültigkeit eines Prädikats  $P$

## 1. endliche Listen

- Bsp.:  $1:2:3:[]$
- zeige  $P([])$  und  $(P(xs) \Rightarrow P(x:xs))$

## 2. partielle Listen (Ende nicht ausgewertet)

- Bsp.:  $1:2:3:\perp$
- zeige  $P(\perp)$  und  $(P(xs) \Rightarrow P(x:xs))$
- falls  $P$  als Haskell-Funktion schreibbar:  
Beweis gilt auch für unendliche Listen (Stetigkeit von  $P$ )

## 3. beliebige Listen

- zeige  $P([])$ ,  $P(\perp)$  und  $(P(xs) \Rightarrow P(x:xs))$

# Beispiele zu Induktionsbeweisen

(Quantoren weggelassen)

- $xs++ys = xs$  gilt für alle unendlichen Listen  $xs$ 
  1.  $\perp ++ ys = \perp$
  2.  $(u:us) ++ ys = u:(us++ys) \stackrel{IV}{=} u:us$aber nicht für endliche Listen:  
 $[] ++ ys = ys \neq []$
- $\text{reverse } (\text{reverse } xs) = xs$  gilt *nicht* für partielle Listen:
  - $\text{reverse } (\text{reverse } (x:\perp)) = \text{reverse } \perp = \perp \neq x:\perp$

# Hardware-Spezifikation

Ziele:

- Simulation
- formale Analyse und Verifikation
- optimierende Transformationen
- Generierung einer Netzliste
- geometrisches Layout

# Wertemenge für die Schaltkreissimulation

- **0**: *False* bei positiver Zuordnung
- **L**: *True* bei positiver Zuordnung
- **Z**: hochohmig (Tristate-Bus ohne Schreibzugriff)
- **U**: Zwischenzustand; unsicherer oder unbekannter Wert

Verwendung von **nand2** als Basis aller booleschen Funktionen:

```
data Bit = 0 | L | Z | U deriving (Eq,Ord,Enum,Bounded)
```

```
nand2 :: (Bit,Bit) -> Bit
```

```
nand2 (L,L) = 0
```

```
nand2 (0,_) = L
```

```
nand2 (_,0) = L
```

```
nand2 _      = U
```

# Ableitung der anderen booleschen Funktionen

```
not1 :: Bit -> Bit
```

```
not1 a = nand2 (a,a)
```

```
and2, or2, nor2, xor2, eq2 :: (Bit, Bit) -> Bit
```

```
and2      = not1 . nand2
```

```
or2 (a,b) = nand2 (not1 a, not1 b)
```

```
nor2 (a,b) = and2 (not1 a, not1 b)
```

```
xor2 (a,b) = or2 (and2 (a, not1 b), and2 (not1 a, b))
```

```
eq2 (a,b) = or2 (and2 (a,b), and2 (not1 a, not1 b))
```

# Addierer


- Halbaddierer:  $ha(x,y) \triangleq ((x+y) \text{ `div' } 2, (x+y) \text{ `mod' } 2)$

```
ha :: (Bit, Bit) -> (Bit, Bit)
ha inp = ( and2 inp, xor2 inp )
```

- Volladdierer:  $fa(x,y,z) \triangleq ((x+y+z) \text{ `div' } 2, (x+y+z) \text{ `mod' } 2)$

```
fa :: (Bit, Bit, Bit) -> (Bit, Bit)
fa (x,y,z) = let (c0,s0) = ha (x,y)
              (c1,s1) = ha (s0,z)
            in (or2 (c0,c1), s1)
```

# Addierer für Binärwörter

 

- aufgebaut aus einer Folge von Volladdierern (fa)
- jeder fa ist für eine Binärstelle zuständig
- verkettet mit `mapAccumL`

```
nbitadder :: (Bit, [Bit], [Bit]) -> (Bit, [Bit])
```

```
nbitadder (c0, as, bs) =
```

```
    mapAccumL (\ ci (ai,bi) -> fa (ai,bi,ci)) c0 (zip as bs)
```

# Konversionsfunktionen für Binärwörter

- berechne die Integer-Zahl zum Binärwort xs

```
nbit2int :: [Bit] -> Integer
nbit2int xs =
  if all ('elem' [0,L]) xs
    then foldr (\ x acc -> 2*acc+(if x==0 then 0 else 1)) 0 xs
  else error "nbit2int on Z or U"
```

- erzeuge die untersten n Bit des Binärwortes der Zahl z

```
int2nbit :: Int -> Integer -> [Bit]
int2nbit n z | n>0 && z>= 0
  = snd $ mapAccumL
    (\ z _ -> (z `div` 2, q (z `mod` 2))) z [1..n]
      where q 0 = 0
            q 1 = L
```

# Test des Wortaddierers

```
test_nbitadder :: Int -> Integer -> Integer -> Integer
test_nbitadder n x y =
  nbit2int (snd (nbitadder (0,int2nbit n x,int2nbit n y)))

{-
> map (test_nbitadder 100 456) [100..110]
[556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566]
-}
```

# Beschreibung von Bitfolgen durch Ströme

- eine Leitung trägt zeitabhängig eine Folge von Bits
- Signalverzögerungen modellieren Trägheiten (durch Kapazitäten/Widerstände)
- Verzögerung um eine Zeiteinheit

```
delayOne :: [Bit] -> [Bit]
```

```
delayOne xs = U:xs
```

- Test auf Wertänderung (Ergebnis=U, falls einer der Werte  $\notin \{0, L\}$ )

```
testchange :: [Bit] -> [Bit]
```

```
testchange xs = zipWith (curry xor2) xs (delayOne xs)
```


Zeit: 0 1 2 3 4 5 6 7 8


```
> testchange [0,0,L,L,L,0,L,L,L]
```

```
--> [U,0,L,0,0,L,L,0,0]
```
 
# Sequenzieller Addierer

- nur ein Volladdiererelement
- zusätzliches Verzögerungselement  $\Delta$ 
  - in diesem Beispiel: eine Zeiteinheit
  - ansonsten: eine Taktperiode (Flipflop)
- Operanden, Ergebnis als Strom von Bitwerten



 

```
seqadder :: ([Bit], [Bit]) -> [Bit]
seqadder (x,y)    = z
where fa' a b c = fa (a,b,c)
      (cout,z) = unzip (zipWith3 fa' x y cin)
      cin       = delayOne cout
```

```
> take 6 $ seqadder ([0,L,L,0,L,0],
                      [0,0,L,L,L,0])
--> [U,L,0,0,L,L]
```

# Unterscheidung zwischen Bitströmen und Bitvektoren

- Bitvektor (räumlich): als Liste repräsentiert
- Bitstrom (zeitlich): ab jetzt Liste plus Konstruktor **S**

```
newtype Stream a = S { unS :: [a] } deriving Show
type Signal = Stream Bit
```

# Modellierung von Verzögerungen

- Functional Level: eine Zeiteinheit pro Takt
- Register-Transfer Level: zwei Zeiteinheit(en) pro Takt
- Gate Level: feinere Aufteilung,  
Ziel : sind die Signale stabil, bevor die Werte gespeichert werden?

für Gate-Level:

```
class Delayable a where
    delay   :: Int -> Stream a -> Stream a

instance Delayable Bit where
    delay n (S s) | n >= 0 = S (replicate n U ++ s)
```

# Verfeinertes Zeitmodell: Min/Max-Delay

- Berücksichtigung von Unsicherheitsintervallen
- Änderung ist sichtbar frühestens ab `dmin`, spätestens nach `dmax` Zeiteinheiten

```
class Delayable a => MinMaxDelay a where
    mmdelay :: (Int,Int) -> a -> Stream a -> Stream a

instance MinMaxDelay Bit where
    mmdelay (dmin,dmax) undef sig
        | dmin>=0 && dmax>=dmin
        = allcompare undef [ delay i sig | i<-[dmin..dmax] ]
```

# Definition der Verknüpfungsglieder auf Signalen (1)

```
nand2d :: (Signal,Signal) -> Signal
```

```
nand2d (x,y) = S $ zipWith (curry nand2)
                           (unS $ mmdelay (1,2) U x)
                           (unS $ mmdelay (1,2) U y)
```

```
where nand2 (L,L) = 0
```

```
      nand2 (0,_) = L
```

```
      nand2 (_,0) = L
```

```
      nand2 _       = U
```

```
not1d :: Signal -> Signal
```

```
not1d a = nand2d (a,a)
```

# Definition der Verknüpfungsglieder auf Signalen (2)

```
and2d, or2d, nor2d, xor2d, eq2d :: (Signal,Signal) -> Signal
and2d      = not1d . nand2d
or2d (a,b) = nand2d (not1d a, not1d b)
nor2d (a,b) = and2d (not1d a, not1d b)
xor2d (a,b) = or2d (and2d (a, not1d b), and2d (not1d a, b))
eq2d (a,b) = or2d (and2d (a,b), and2d (not1d a, not1d b))

-- Halbaddierer

had :: (Signal,Signal) -> (Signal,Signal)
had inp = (and2d inp, xor2d inp)

-- Volladdierer

fad :: (Signal,Signal,Signal) -> (Signal,Signal)
fad (a,b,c) = let (c1,s1) = had (a,b)
                  (c2,s2) = had (s1,c)
              in (or2d (c1,c2), s2)
```

```

> let xs = replicate 15 0 ++ repeat L
> take 30 xs
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L]
> take 30 $ unS $ (\x -> and2d (S x,S x)) $ xs
[U,U,U,U,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,U,U,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L]
> take 30 $ unS $ (\x -> xor2d (S x,S x)) $ xs
[U,U,U,U,U,U,U,0,0,0,0,0,0,0,0,0,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U]
> take 40 $ unS $ fst $ (\x -> fad (S x,S x,S x)) $ xs
[U,U,U,U,U,U,U,U,0,0,0,0,0,0,0,0,U,U,U,U,L,L,L,L,L,L,
                           L,L,L,L,L,L,L,L,L]
> take 40 $ unS $ snd $ (\x -> fad (S x,S x,S x)) $ xs
[U,U,U,U,U,U,U,U,U,0,0,0,0,U,U,U,U,L,U,U,U,U,U,U,U,U,U,U,
                           U,U,U,U,L,L,L,L,L]

```

Man benötigt auf diese Art viele Zeitpunkte pro Takt. Abhilfe:

- `nand2d` ohne Verzögerung verwenden
- `mmdelay` explizit auf bestimmte Signale anwenden

# Gezielte Zuordnung von Verzögerungen

- alle einzelnen Verkäpfungsglieder inkl. `nand2d` beiben verzögerungsfrei.

```
nand2d :: (Signal,Signal) -> Signal
```

```
nand2d (S x,S y) = S $ zipWith (curry nand2) x y
```

- Benutzung einer Gruppe von Gates wird mit Verzögerung simuliert
  - minimale Verzögerung: 1 Zeiteinheit
  - maximale Verzögerung: 2 Zeiteinheiten

```
had :: (Signal,Signal) -> (Signal,Signal)
```

```
had inp = (mmdelay (1,2) U (and2d inp),  
           mmdelay (1,2) U (xor2d inp))
```

```
fad :: (Signal,Signal,Signal) -> (Signal,Signal)
```

```
fad (a,b,c) = let (c1,s1) = had (a,b)  
                  (c2,s2) = had (s1,c)  
              in (mmdelay (1,2) U (or2d (c1,c2)), s2)
```

# Testfunktion für 10-bit Addierer

```
showBit 0 = '_'  
showBit L = 'L'  
showBit U = '#'  
showBit Z = 'Z'
```

```
showSig :: Int -> Signal -> String  
showSig n (S sig) = block 24 . block 5 $ map showBit (take n sig)
```

```
main = do
    let xs = S (replicate 20 0 ++ repeat L)
        yss = replicate 10 $ S (repeat 0)
        xss = replicate 10 xs
        (cout,zss) = nbitadder (xs,xss,yss)
    putStrLn "input bits of one operand and carry in"
    putStrLn (showSig 80 xs)
    mapM (\(zs,n) -> do
        putStrLn $ "output bit "++show n
        putStrLn $ showSig 80 zs)
        (zip zss [0..]))
    putStrLn "carry out"
    putStrLn (showSig 80 cout)
    return ()
```

input bits of one operand and carry in

----- LLLLL LLLLL

output bit 0

####\_ ----- \_###\_ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

output bit 1

##### # ----- \_### \_### ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

output bit 2

##### \_### ----- \_##L L### # ## ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

output bit 3

##### \_### ----- \_##L LLL## ##### # ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

output bit 4

##### \_### ----- \_##L LLLLL ##### ##### ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

output bit 5

##### \_### ----- \_##L LLLLL LL### ##### ##### ----- ----- ----- ----- ----- -----

output bit 6

##### \_### ----- \_##L LLLLL LLL# ##### ##### # ----- ----- ----- ----- -----

output bit 7

##### \_### ----- \_##L LLLLL LLLL L### ##### ##### ##### # ----- ----- -----

output bit 8

##### \_### ----- \_##L LLLLL LLLL LLL# ##### ##### ##### ##### # ----- -----

output bit 9

##### \_### ----- \_##L LLLLL LLLL LLLL ##### ##### ##### ##### ##### ----- -----

carry out

##### # ----- ----- ----- ----- \_##### ##### ##### ##### ##### ###LL LLLL LLLL LLLL

# Problem 1: Analyse der Schaltung

- Der Graph der Schaltung kann bisher nicht erkannt werden
- Lösung: **Signal** als abstrakter Datentyp inkl. **nand2d** etc.

1. Simulation: **data Signal = Stream Bit**

Elementfunktionen wie oben

2. Analyse: Funktionen bauen Baum der Schaltung auf

```
data Signal = Input String
            -- Name eines Eingangssignals
            | Nand2d (Signal,Signal)
            -- abstraktes nand2d
```

```
nand2d = Nand2d
```

## Problem 2: gemeinsame Teilausdrücke

```
and2d (x,y)
~~ not1d (nand2d (x,y))
~~ nand2d (nand2d (x,y), nand2d (x,y))
~~ Nand2d (Nand2d (x,y), Nand2d (x,y))
```

- Es werden drei anstelle zweier **Nand2d** benutzt.
- Lösung: struktureller Vergleich, neue Konstruktoren:  
**LetSig** definiert, **RefSig** verwendet Signal

```
LetSig ("a",Nand2d (x,y))
      (Nand2d (RefSig "a",RefSig "a"))
```

# Problem 3: zyklische Abhangigkeiten

- Es bestehen keine zyklische Abhangigkeiten von *Werten*, aber:
  1. Leitungen entsprechen Signalen, nicht Werten
  2. Es kann zyklische Abhangigkeiten von Signalen geben
- Beispiel: sequenzieller Addierer

```
cout = Fst (FaSignal (x,y,(DelayOne ... (Fst (FaSignal
```

Grund: referenzielle Transparenz erlaubt es nicht, eine unendliche von einer zyklischen Struktur zu unterscheiden.

- Abhilfemglichkeiten:
  1. Nummerierung von Elementen in der Spezifikation, z.B.  
`faSignal 42 (x,y,z)` (unpraktisch ohne Praprozessor)
  2. Monadische Definition (nicht so elegant)
  3. Methode des *Observable Sharing* (Anderung von Haskell)

# Monadische Spezifikation von Logikschaltungen

Modifikation von `StateTransformer.hs`:

```
module StateTransformer(ST,runST,readState,writeState)
  where
  ...

runST :: ST s a -> a
runST m = fst (unST m undefined)

readState :: ST s s
readState = ST (\state -> (state,state))

writeState :: s -> ST s ()
writeState state = ST (const (((),state)))
```

# Typdefinitionen und Monadenoperationen

```
newtype Wire = Wire { unWire::Int }
```

```
data Component = Gate {name::String, inputs::[Wire], outputs::[Wire]}\n type State = (Int,[Component])
```

```
fresh :: ST State Wire\n fresh = do (i, xs) <- readState\n      writeState (i+1, xs)\n      return (Wire i)
```

```
addNetList :: Component -> ST State ()\n addNetList c = do (i, xs) <- readState\n      writeState (i, c:xs)
```

# Low-Level-Funktionen der Bausteinbibliothek

```
useGate_2_1 :: String -> (Wire,Wire) -> ST State Wire
useGate_2_1 gateName (x,y)
  = do z <- fresh
      addNetList (Gate {name=gateName, inputs=[x,y], outputs=[z] })
      return z

and2, xor2, or2 :: (Wire,Wire) -> ST State Wire
and2 (x,y) = useGate_2_1 "and" (x,y)
xor2 (x,y) = useGate_2_1 "xor" (x,y)
or2  (x,y) = useGate_2_1 "or " (x,y)
```

# Halbaddierer und Volladdierer

```
halfadder :: (Wire,Wire) -> ST State (Wire,Wire)
```

```
halfadder (x,y) = do
```

```
    c <- and2 (x,y)
```

```
    s <- xor2 (x,y)
```

```
    return (c,s)
```

```
fulladder :: (Wire,Wire,Wire) -> ST State (Wire,Wire)
```

```
fulladder (x,y,z) = do
```

```
    (c0,s0) <- halfadder (x,y)
```

```
    (c1,s1) <- halfadder (s0,z)
```

```
    c2      <- or2 (c0,c1)
```

```
    return (c2,s1)
```

# Verwendung

```
buildCircuit :: ST State ([Wire], [Wire], [Component])
buildCircuit = do
    [x,y,z] <- mapM (const fresh) [0..2]
    (cout,s) <- fulladder (x,y,z)
    (_,netlist) <- readState
    return ([x,y,z], [cout,s], netlist)

build :: String -> ST State ([Wire], [Wire], [Component]) -> IO ()
build name design    -- design=buildCircuit
= do
    putStrLn $ "Netzliste für Design: " ++ name
    let (imports,outports,netlist) = runST design initState
    putStrLn $ "Eingangsknoten: " ++ show (map unWire imports) ++ "\n"
    putStrLn $ "Ausgangsknoten: " ++ show (map unWire outports) ++ "\n"
    mapM displayComponent netlist
```

# Ausgabe der Netzliste

```
displayComponent :: Component -> IO ()  
displayComponent (Gate name inputs outputs)  
= let dispL = concatMap ((++ " ").show.unWire)  
  in putStrLn (name ++ " " ++ dispL inputs  
               ++ " -> " ++ dispL outputs ++ "\n")
```

Netzliste für Design: Volladdierer

Eingangsknoten: [0,1,2]

Ausgangsknoten: [7,6]

or 3 5 -> 7

xor 4 2 -> 6

and 4 2 -> 5

xor 0 1 -> 4

and 0 1 -> 3

# Sequenzieller Addierer

Annahmen:

- Modelliert wird eine Zeiteinheit pro Takt
- `delay1` als Flipflop mit unsichtbarem Takteingang

```
delay1 :: Wire -> Wire -> ST State ()
```

```
delay1 x y = addNetList (Gate {name="del", inputs=[x], outputs=[y]})
```

```
buildCircuit :: ST State ([Wire], [Wire], [Component])
buildCircuit = do
    x   <- fresh      -- input 0
    y   <- fresh      -- input 1
    cin <- fresh      -- feedback loop
    (cout,s) <- fulladder (x,y,cin)
    delay1 cout cin
    (_,netlist) <- readState
    return ([x,y],[s],netlist)
```

Eingangsknoten: [0,1]

Ausgangsknoten: [6]

del 7 -> 2

or 3 5 -> 7

xor 4 2 -> 6

and 4 2 -> 5

xor 0 1 -> 4

and 0 1 -> 3

# Sprachen zur funktionalen Hardware-Spezifikation

- $D^3L$  [Hahn, 1990]: vierwertige Logik, keine HOFs, Simulationscode für Datenflussrechner
- Ruby [Sheeran, 1990]: Retiming (Verschieben von Delay-Elementen)
- Hydra [O'Donnell, 1995]: Netzlisten aus Haskell-Funktionen
- Hawk [Launchbury, 1998]: Mikroprozessor-Simulation
- Lava [Claessen, 2001]: Observable Sharing  
Dissertation von Koen Claessen (Univ. Chalmers, April 2001): "Embedded Languages for Describing and Verifying Hardware"